
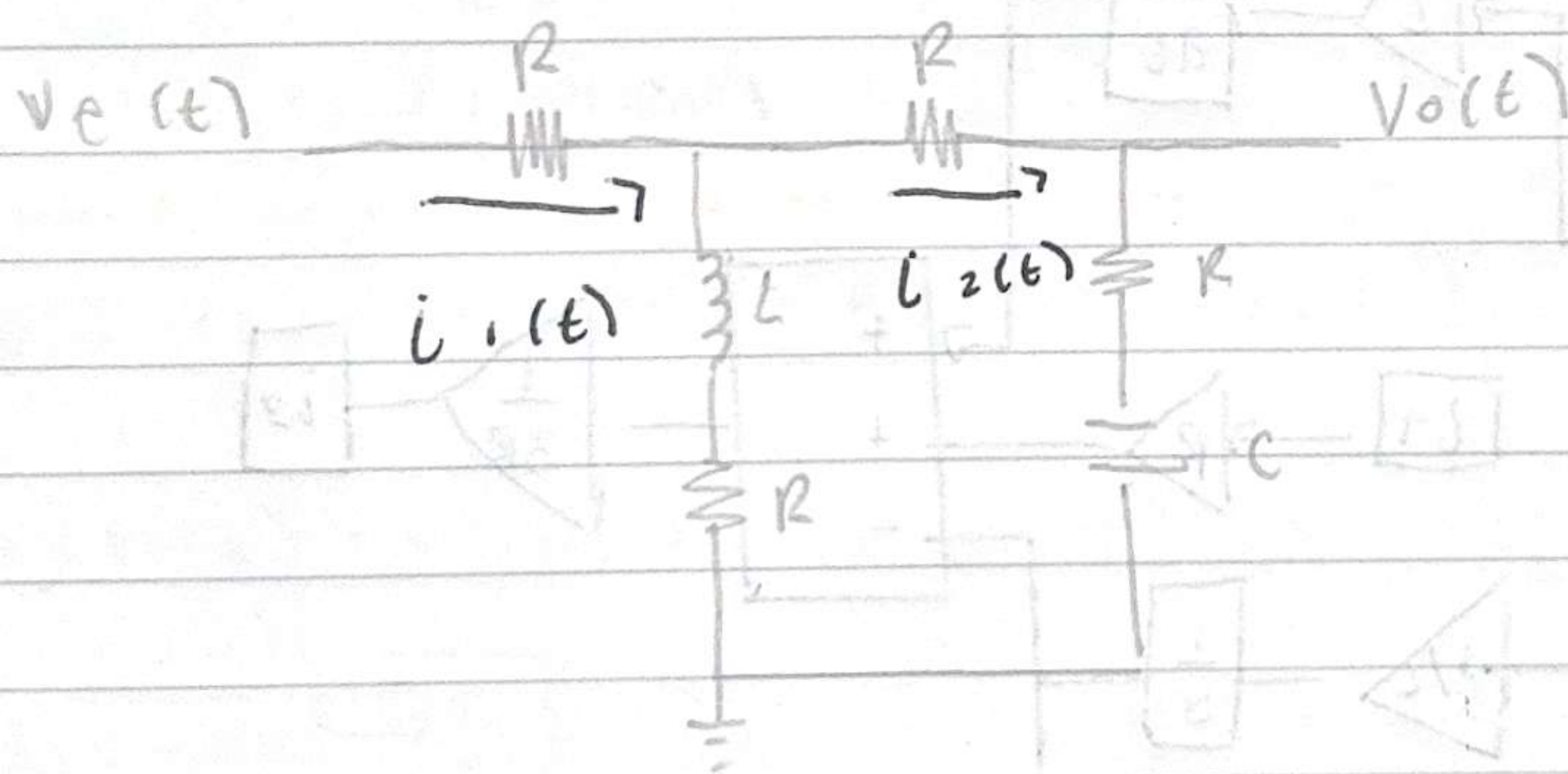


rgb(0, 128, 157)

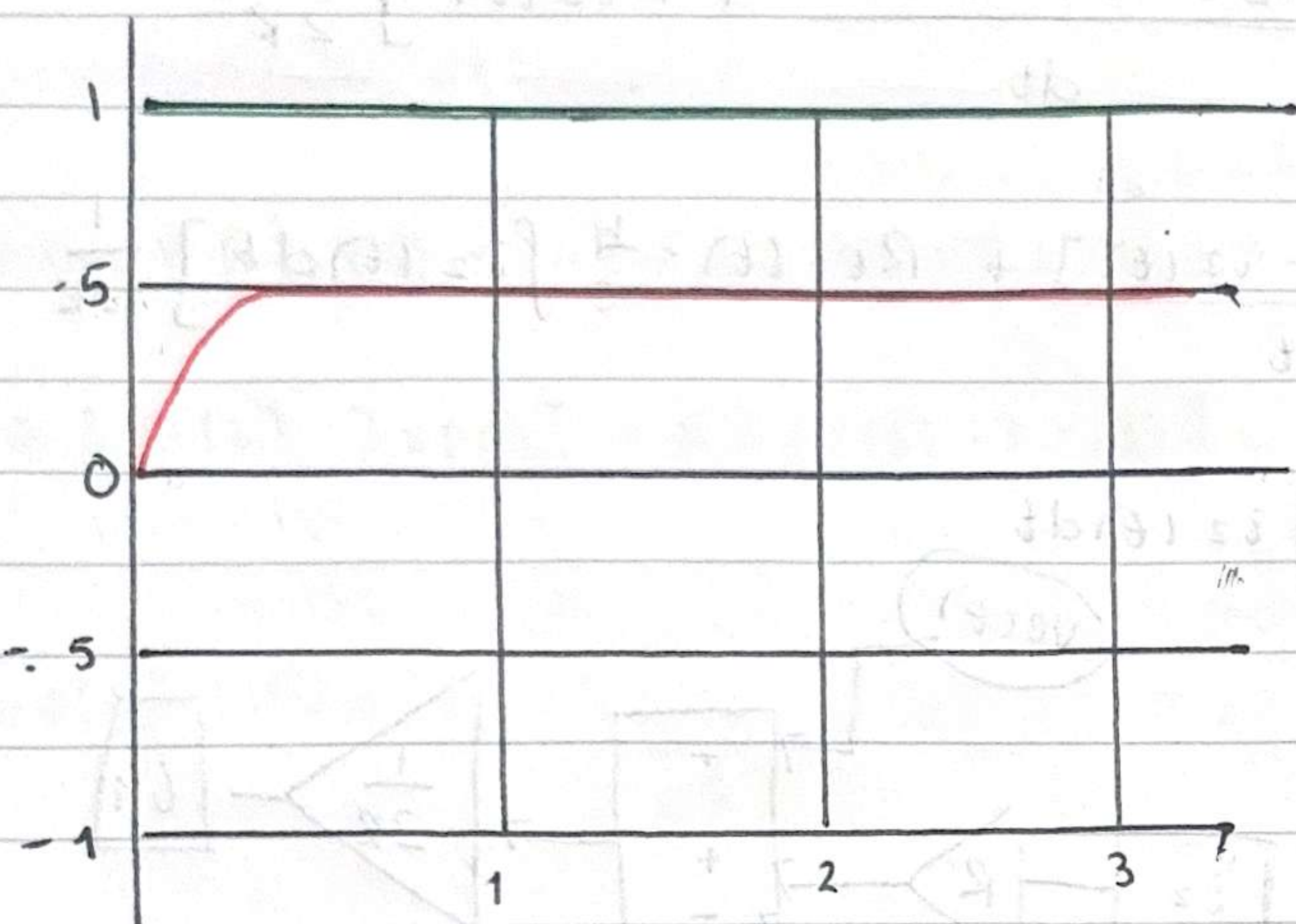

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{I_2(s)}{I_2(s)}$$

Ec. principales

$$v_e(t) = R i_1(t) + L \frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R [i_1(t) - i_2(t)]$$

$$L \frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R [i_1(t) - i_2(t)] = R i_2(t) + R i_2(t) + \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$$

$$V_s(t) = R i_2(t) + \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$$


23/09/25

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$i_1(t) = \left[V_e(t) - L \frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R i_2(t) \right] \frac{1}{2R}$$

$$i_2(t) = \left[L \frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R i_1(t) - \frac{1}{C} \int i_2(t) dt \right] \frac{1}{3R}$$
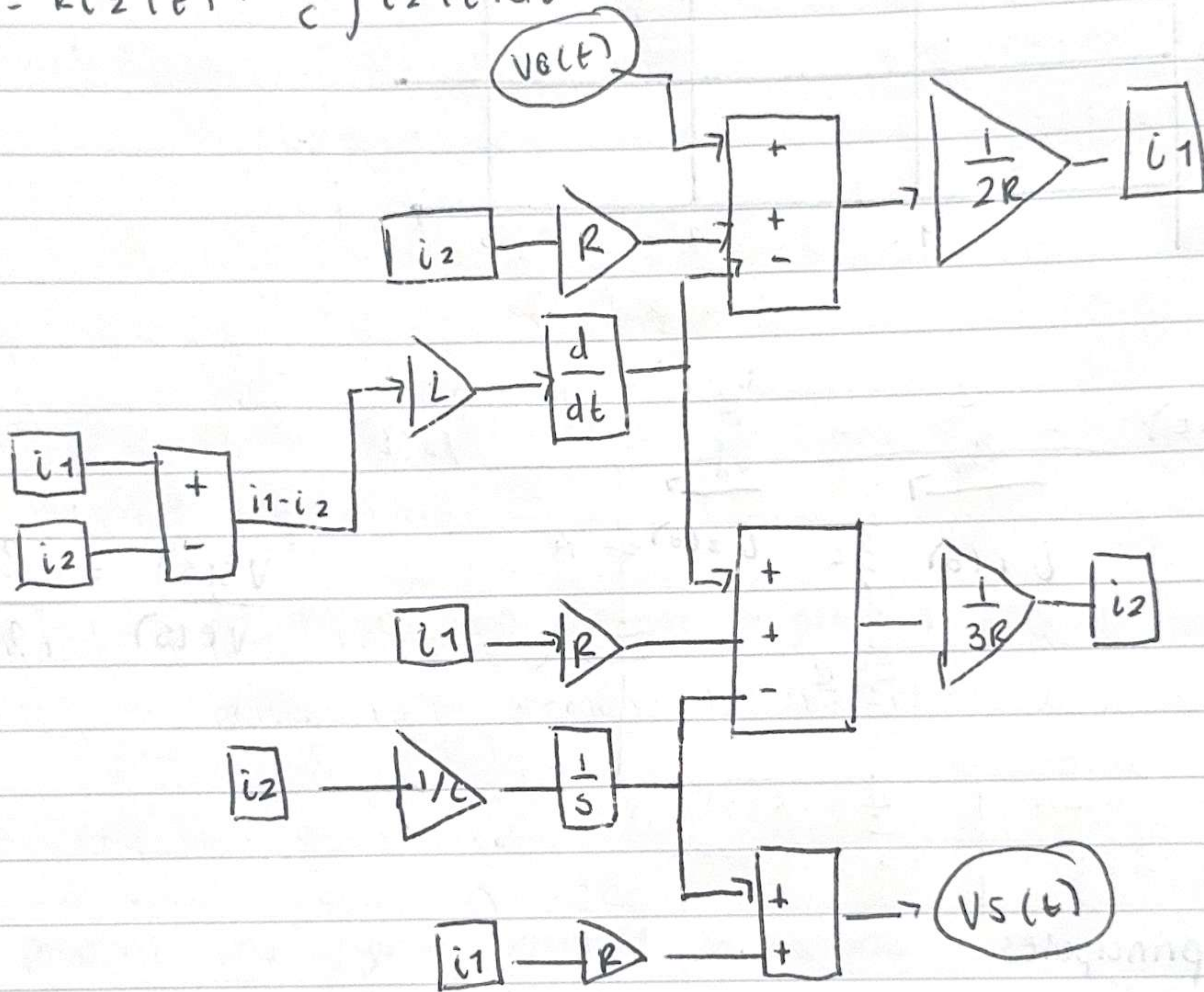
$$V_s(t) = R i_2(t) + \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$$



Nota: ¡No debe haber términos negativos!

26/09/25

$v_e(t)$

Transformada de Laplace

$$v_e(s) = R I_1(s) + L S [I_2(s) - I_1(s)] + R [I_1(s) - I_2(s)]$$

$$L S [I_1(s) - I_2(s)] + R [I_1(s) - I_2(s)] = R I_2(s) + R I_2(s) + \frac{I_2(s)}{CS}$$

$$v_e(s) = R I_2(s) + \frac{I_2(s)}{CS} = \frac{CRS + 1}{CS} I_2(s)$$

Procedimiento algebraico

$$v_e(s) = (R + LS + R) I_1(s) - (LS + R) I_2(s) \\ = (LS + 2R) I_1(s) - (LS + R) I_2(s)$$

$$LS I_1(s) - LS I_2(s) + R I_1(s) - R I_2(s) = 2R I_2(s) + \frac{I_2(s)}{CS}$$

$$LS I_1(s) + R I_1(s) = 2R I_2(s) + LS I_2(s) + \frac{I_2(s)}{CS}$$

$$(LS + R) I_1(s) = (3R + LS + 1/CS) I_2(s)$$

$$I_1(s) = \frac{3CRS + CLS^2 + 1}{CS(LS + R)} I_2(s) \quad I_2(s) = \frac{CLS^2 + 3CRS + 1}{CS(LS + R)} I_2(s)$$

$$v_e(s) = \frac{(LS + 2R)(CLS^2 + 3CRS + 1)}{CS(LS + R)} I_2(s) - \frac{(LS + R) I_2(s)}{L^3 S^2 + 2LRS + R^2}$$

$$= \left[\frac{(LS + 2R)(CLS^2 + 3CRS + 1) - (LS + R)(LS + R)}{CS(LS + R)} \right] I_2(s)$$

$$C = 47 \times 10^{-6}$$

$$(CRS + 1)(L^6 + R) = L^6 RS^2 + CR^2 S + LS + R$$

$$V(s) = 3CLR s^2 + (sCR^2 + 1)s + 2R$$

$$\text{num} = [(47 \times 10^{-6}) * (680 \times 10^{-6}) * ($$

Estabilidad en luz abierto

- calcular los polos de la función de transferencia

$$3CLRs^2 + (5CR^2 + L)s + 2R$$

$$L = \text{np.roots}(\text{den})$$

fprint: las raíces son {L[0]} y {L[1]}


$$\lambda_1 = -11519607.541$$

$$\lambda_2 = -1.3107$$

Sobreamortiguada

Error en estado estacionario
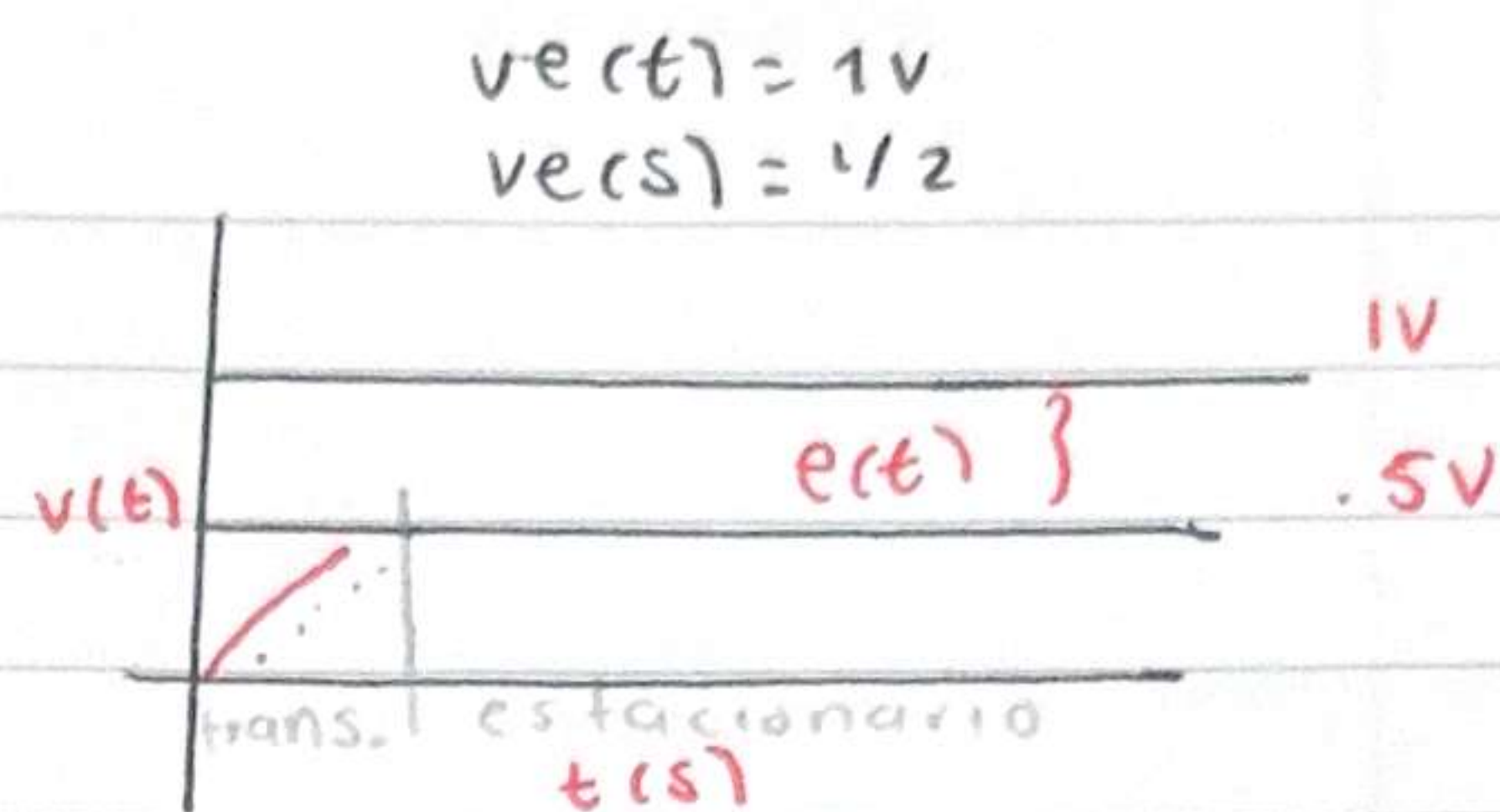
$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s V_e(s) \left[1 - \frac{V(s)}{V_e(s)} \right]$$



$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \left[1 - \frac{CLRS^2 + (CR^2 + L)s + R}{3CLRS^2 + (SCR^2 + L)s + 2R} \right]$$

$$= \frac{R}{2R}$$

$$e(t) = 1/2V$$